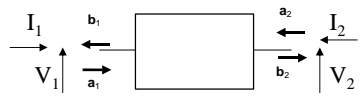


## matrice scattering 1/2



(onde di tensione)

$$V_1 = a_1 + b_1$$

$$V_2 = a_2 + b_2$$

$$I_1 = \frac{a_1 - b_1}{Z_0}$$

$$I_2 = \frac{a_2 - b_2}{Z_0}$$

$$b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2$$

$$b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2$$

$$[b] = [S] [a]$$

$$S_{ij} = \left( \frac{b_i}{a_j} \right)_{a_k=0 \text{ con } k \neq j}$$


Nell'ipotesi che tutte le impedenze caratteristiche delle linee di accesso  $Z_{0i}$  siano uguali, valgono le seguenti proprietà:

per componenti reciproci  $S_{ij} = S_{ji}$  che, in forma matriciale diventa:  $[S] = [S]^T$

per componenti privi di perdite  $[S] [S]^* = [1]$

simmetria porte  $i, j \Rightarrow S_{ij} = S_{ji}$

## matrice scattering 2/2

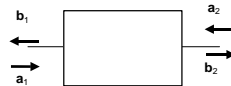

$$P_1 = P_E = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(V_1 I_1^*) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ (a_1 + b_1) \left( \frac{a_1 - b_1}{Z_0} \right)^* \right\} = \frac{1}{2Z_0} |a_1|^2 - \frac{1}{2Z_0} |b_1|^2$$

$$P_1 = P_E = P_i - P_R = P_i \left( 1 - \frac{P_R}{P_i} \right) = P_i (1 - |\Gamma_i|^2)$$

$$P_2 = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(V_2 (-I_2)^*) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ (a_2 + b_2) \left( \frac{b_2 - a_2}{Z_0} \right)^* \right\} = -\frac{1}{2Z_0} |a_2|^2 + \frac{1}{2Z_0} |b_2|^2$$

$$\text{se } a_2 = 0 \longrightarrow P_2 = P_o = \frac{1}{2Z_0} |b_2|^2 = \frac{1}{2Z_0} |S_{21}|^2 |a_1|^2 = P_i |S_{21}|^2 \longrightarrow |S_{21}|^2 = \frac{P_o}{P_i}$$

$$\text{se } a_2 = 0 \longrightarrow |\Gamma_i| = |S_{11}| \longrightarrow |S_{11}|^2 = \frac{P_R}{P_i}$$

i moduli quadrati dei parametri di scattering sono rapporti tra potenze

## Parametri reti 2 porte



$$A_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_I}{P_O} = 10 \log_{10} \frac{P_I}{P_E} + 10 \log_{10} \frac{P_E}{P_O} = A_{RdB} + A_{DdB}$$


$A_{dB}$  = Attenuazione

$A_{RdB}$  = Attenuazione per riflessione

$A_{DdB}$  = Attenuazione per dissipazione

$$L_{RdB} = 10 \log_{10} \frac{P_I}{P_R} \quad L_{RdB} = \text{Perdita di Riflessione}$$

## Parametri AD

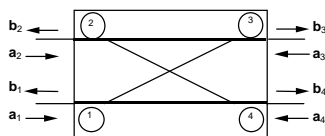

Accoppiamento  $C_{dB} = 10 \log \frac{P_{31}}{P_1}$

Isolamento  $I_{dB} = 10 \log \frac{P_{21}}{P_1}$



Direttività  $D_{dB} = 10 \log \frac{P_{31}}{P_{21}}$

Con le porte chiuse su carichi adattati:  $a_2 = 0$ ,  $a_3 = 0$ ,  $a_4 = 0$   
e la porta 1 alimentata con un generatore adattato


$$C_{dB} = 10 \log_{10} |S_{31}|^2 \quad I_{dB} = 10 \log_{10} |S_{21}|^2 \quad D_{dB} = 10 \log_{10} \frac{|S_{31}|^2}{|S_{21}|^2}$$

$$D = P_{31}/P_{21} = (P_{31}/P_1) / (P_1/P_{21}) = C/I \quad D_{dB} = - I_{dB} + C_{dB}$$

## AD distribuiti

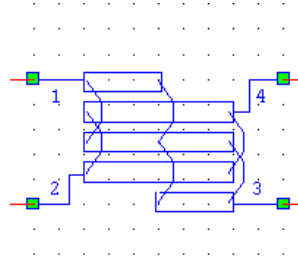
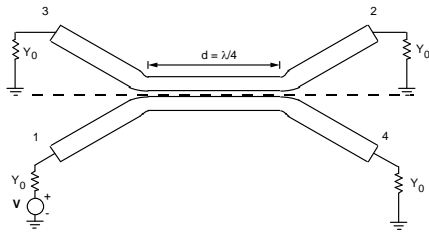


AD di Lange  
Ibrido a 90°

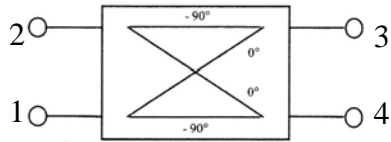


Ibrido => divisore di potenza  
90° => Fase(S13) - Fase(S14) = -90

## Misura Direttività

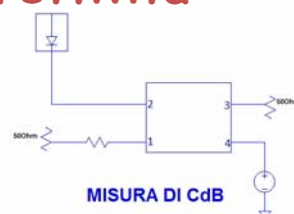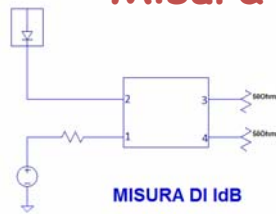

$$D_{dB} = -I_{dB} + C_{dB}$$

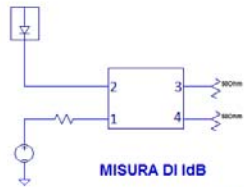

$$D_{dB} = -I_{dB} + C_{dB}$$

