

# CAVITA' RISONANTI





- CAVITA' CILINDRICHE, MODI IN CAVITA'
  - CIRCUITO EQUIVALENTE DI MODI IN CAVITA'
  - MISURA DEI PARAMETRI: RIFLESSIONE DEL CIRCUITO
  - MISURA DEI PARAMETRI: TRASMISSIONE DEL CIRCUITO
  - ~~ESempi~~ MISURA DEL CAMPO INTERNO
- } CARATTERIZZAZIONE ESTERNA
- 
- ESEMPI DI CAVITA' MULTI CELLA



# CIRCUITO EQUIVALENTE DI UNA CAVITA' 11000111

CIRCUITO SERIE E

CIRCUITO PARALLELO

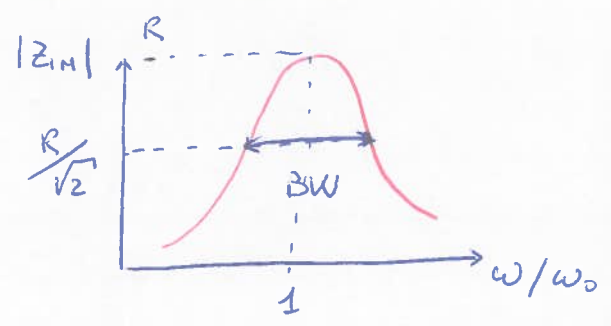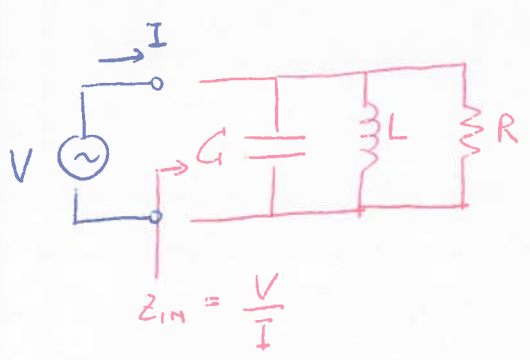

$$Z_{IN} = \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C \right)^{-1} = \frac{R}{1 + j Q_0 \delta}$$


$$\delta = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \approx 2 \frac{(\omega - \omega_0)}{\omega_0} \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Z_{IN} \approx \frac{R}{1 + 2j Q_0 \Delta\omega / \omega_0} \qquad \frac{\Delta\omega_{3dB}}{\omega_0} = \frac{BW}{\omega_0} = \frac{1}{Q_0}$$

CON  $Q_0 = \omega_0 \frac{W_E + W_M}{P_{LOSS}} = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 R C$

$\swarrow$   $C$   
 $\leftarrow L$   
 $\swarrow$   $P_{LOSS}$   
 $\swarrow$   $R$

ACCOPPIAMENTO IN CAVITA'

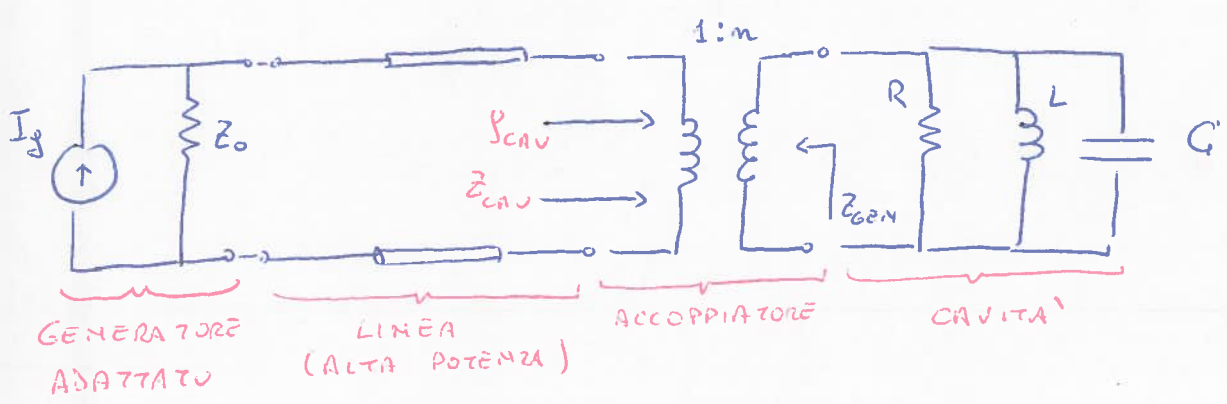

$$Z_{CAV} = \frac{R/m^2}{1 + j Q_0 \delta}$$

$$Q_0 = \omega_0 \frac{W}{P_{CAV}}$$

W EN. IMMAGAZINATA

P\_CAV POTENZA PERSA SULLE PARETI DELLA CAVITA'

P\_EXT POTENZA IRRADIATA ATTRAVERSO IL COUPLER E DISSIPATA SU Z\_0 (IMPIEDENZA DEL GENERATORE)

LOADED Q

$$Q_L = \frac{\omega_0 W}{P_{CAV} + P_{EXT}}$$

$$\frac{1}{Q_L} = \frac{1}{Q_0} + \frac{1}{Q_E}$$

EXTERNAL Q

$$Q_E = \frac{\omega_0 W}{P_{EXT}}$$

COUPLING B


$$\beta = \frac{P_{EXT}}{P_{CAV}} = \frac{Q_0}{Q_E} = \frac{R}{m^2 Z_0}$$

$$\Rightarrow Q_L = \frac{Q_0}{1 + \beta}$$

# MISURA DEI PARAMETRI DI UNA CAVITÀ

$$Z_{CAV} = \frac{\beta Z_0}{1 + j Q_0 \delta} \Rightarrow \rho_{CAV} = \frac{Z_{CAV} - Z_0}{Z_{CAV} + Z_0} = \frac{\beta - 1 + j Q_0 \delta}{\beta + 1 + j Q_0 \delta} \quad (S_{11})$$

$$|\rho_{CAV}| = \sqrt{\frac{\left(\frac{\beta-1}{\beta+1}\right)^2 + (Q_0 \delta)^2}{1 + (Q_0 \delta)^2}}$$

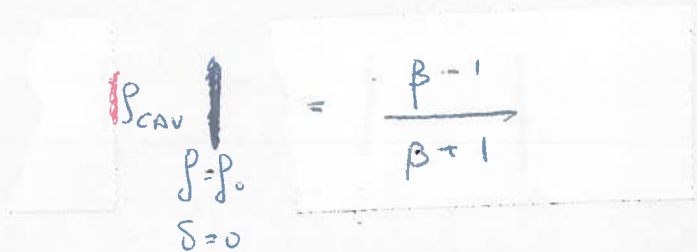


$$\angle \rho_{CAV} = - \tan^{-1} \left[ \frac{2\beta Q_0 \delta}{\beta^2 - 1 - (Q_0 \delta)^2} \right] \approx \frac{2\beta}{1 - \beta^2} Q_0 \delta \approx \frac{2\beta}{1 - \beta^2} Q_0 \frac{2(f - f_0)}{f_0}$$

RETTA .....


RIFLESSIONE PORTA INGRESSO @  $f_0$




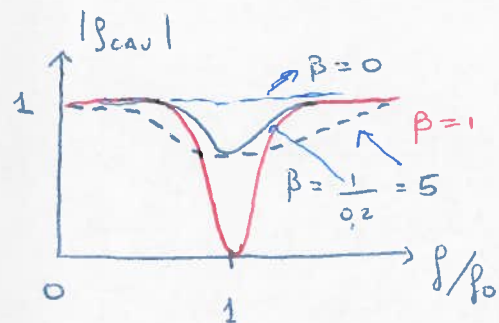
$\beta$  INFLUENZA  $\rightarrow P_{EXT} / P_{CAV}$   
 $\rightarrow$  LARGHEZZA RISONANZA



- $\beta < 1$       SOTTO ACCOPPIATO
- $\beta = 1$       ACCOPPIAMENTO CRITICO
- $\beta > 1$       SOVRA ACCOPPIATO

## CARTA DI SMITH

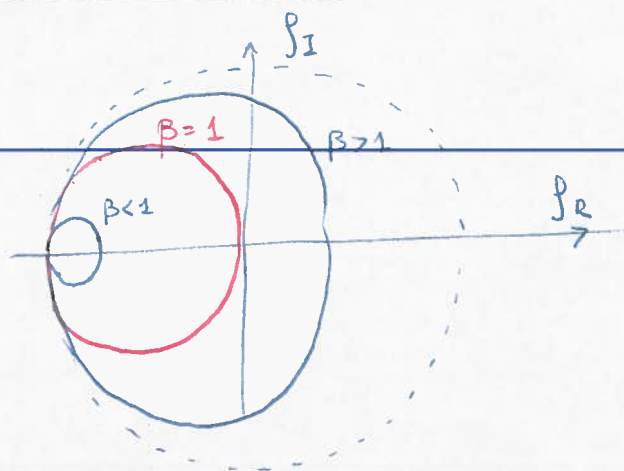

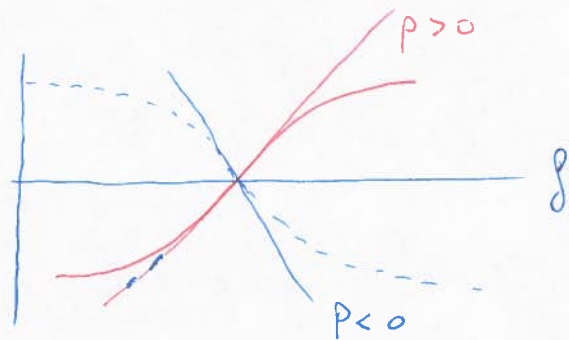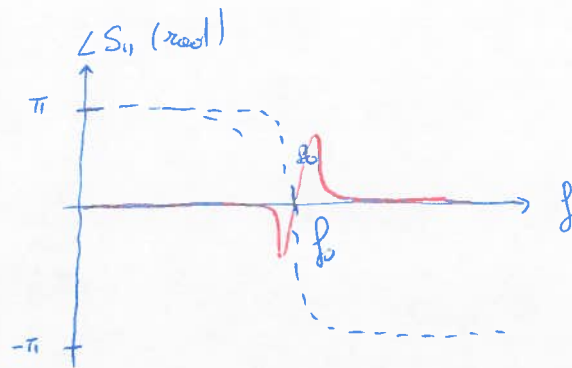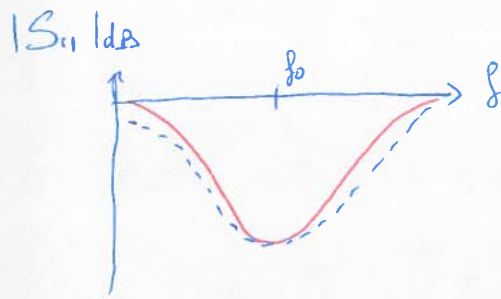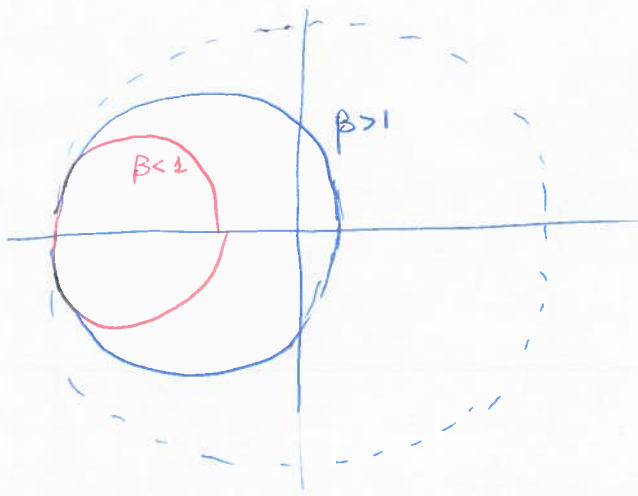

## MISURA DI $\beta$

$$|S_{scav}(f_0)| = |S_{scav,0}| = \left| \frac{\beta - 1}{\beta + 1} \right|$$

•  $\beta > 1$

$$|S_{scav,0}| = \frac{\beta - 1}{\beta + 1}$$

$$\rightarrow \beta |S_{scav,0}| + |S_{scav,0}| = \beta^{-1}$$

$$\beta = \frac{1 + |S_{scav,0}|}{1 - |S_{scav,0}|} = \text{SWR}(f_0)$$

•  $\beta < 1$

$$|S_{scav,0}| = \frac{1 - \beta}{1 + \beta} \rightsquigarrow \frac{1}{\beta} = \text{SWR} \Big|_{f=f_0}$$

## MISURA DI $Q_0$

• INTERPOLAZIONE

$$|S_{scav}| \rightarrow Q_L \xrightarrow{\beta} Q_0$$

• FIT LINEARE


$$\angle S_{scav} \rightarrow \frac{4\beta Q_0}{(1-\beta^2)f_0} \xrightarrow{\beta} Q_0$$

• CONVERSIONE

$$S_{scav} \xrightarrow{\text{CONV.}} Z_{scav} \xrightarrow[\text{A 3dB}]{\text{BANDA}} Q_0 = \frac{f_0}{\Delta f_{3dB}}$$

# CONVERSION MEASUREMENT FOR $Q_0$

~~WAVE~~ STARTING POINT

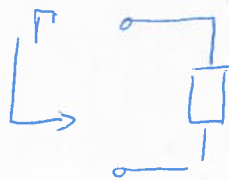


$$Z_{cav} = \frac{\beta Z_0}{1 + j Q_0 \delta}$$

VNA MEASURES

$$S_{11} = \Gamma$$

$$Z_{cav} = Z_0 \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}$$

~~WAVE~~ WHEN

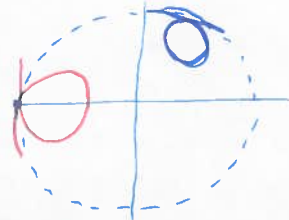

SMITH CHART


DETUNED SHORT POSITION

~~the position~~

IN REALITY THE CIRCLE IS SOMEWHERE ELSE ...


STEP 1

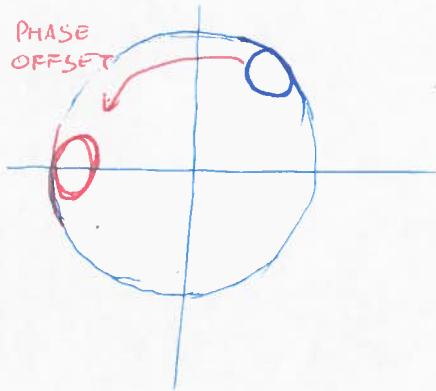TAKE THE CIRCLE IN DETUNED SHORT POSITION WITH **PHASE OFFSET**



STEP 2

APPLY THE CONVERSION

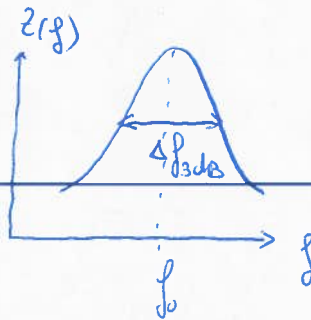

STEP 3



~~the~~ 
$$\frac{\delta P_{3dB}}{f_0} = Q_0$$

$$\beta = \frac{Z(f_0)}{Z_0}$$





NOTE ON STEP 2

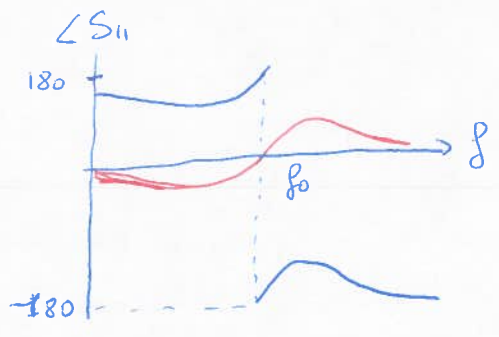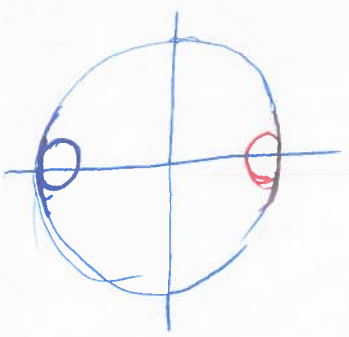NEAR THE SHORT POSITION  $\phi \approx 180^\circ$




HINT GO TO THE DETUNED OPEN POSITION, TAKING  
 $\angle S_{11}(f_0) = 0$  AND THEN ADD  $180^\circ$  PHASE OFFSET

# CAVITY TRANSMISSION MEASUREMENT

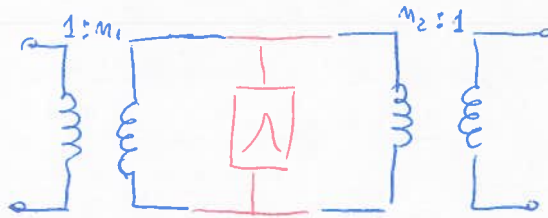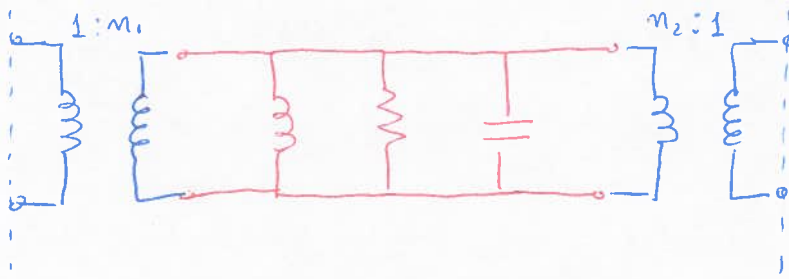

$$Z = \frac{R}{1 + jQ_0\delta}$$

## COMPUTATION OF $S_{21}$

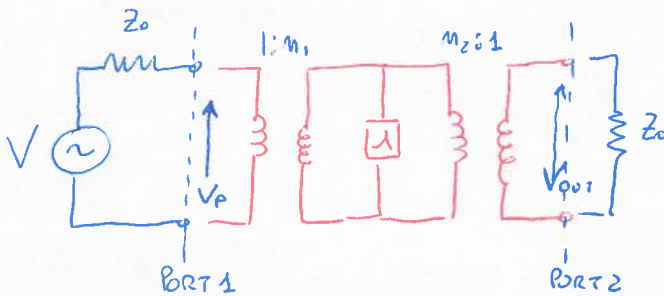


$$S_{12} = \frac{V_{out}}{V_{INC}}$$

$$V_p = (1 + \Gamma) V_{INC}$$

$$V_{out} = V_p \frac{m_1}{m_2}$$

$$S_{12} = \frac{V_{out}}{V_{INC}} = (1 + \Gamma) \frac{m_1}{m_2}$$

### STEP 1

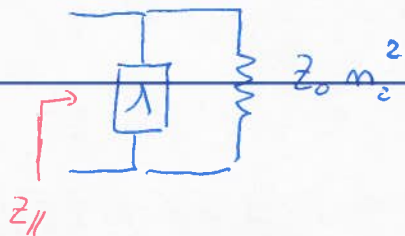


$$Z_{||} = \frac{\frac{R}{1 + jQ_0\delta} \cdot Z_0 m_2^2}{\frac{R}{1 + jQ_0\delta} + Z_0 m_2^2}$$

$$= \frac{R}{1 + \beta_2 + jQ_0\delta}$$

$$\text{IF } \frac{R}{m_2^2} = \beta_2 Z_0$$

STEP 2

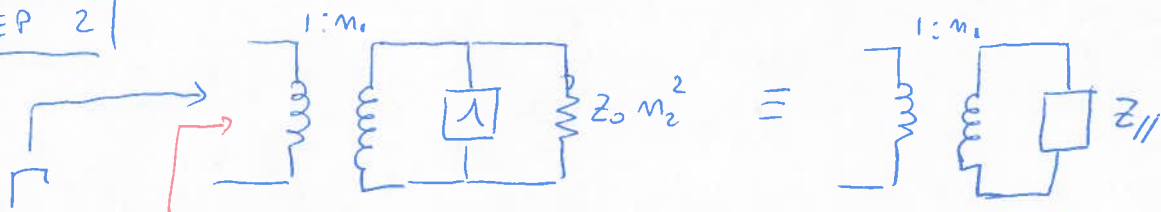

$$Z_I = \frac{Z_{//}}{n_1^2} = \frac{R/n_1^2}{1 + \beta_2 + jQ_0\delta} = \frac{\beta_1 Z_0}{1 + \beta_2 + jQ_0\delta}$$


$$\Gamma = \frac{Z_I/Z_0 - 1}{Z_I/Z_0 + 1} = \frac{\beta_1 - 1 - \beta_2 - jQ_0\delta}{1 + \beta_1 + \beta_2 + jQ_0\delta}$$

$$1 + \Gamma = \frac{2\beta_1}{1 + \beta_1 + \beta_2 + jQ_0\delta} \quad \left( = \frac{2 Z_I/Z_0}{Z_I/Z_0 + 1} \right)$$

$$S_{12} = (1 + \Gamma) \frac{n_1}{n_2} \stackrel{*}{=} \frac{\beta_1 n_1}{n_2} = \frac{R/Z_0 n_1}{n_1^2 n_2} = \sqrt{\beta_1 \beta_2}$$

$$\stackrel{**}{=} \frac{2\sqrt{\beta_1 \beta_2}}{1 + \beta_1 + \beta_2 + jQ_0\delta}$$

# SUMMARY

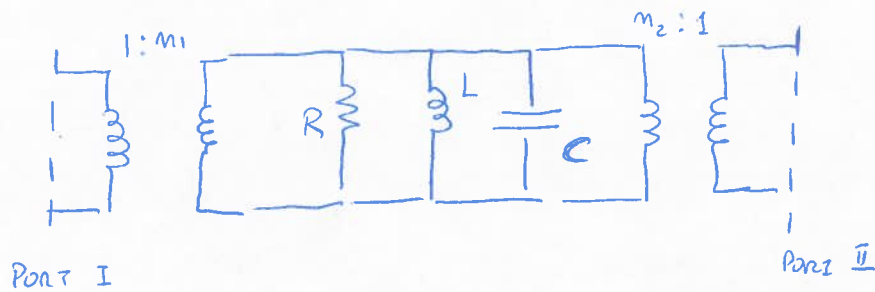

$$S_{12} = \frac{Z \sqrt{\beta_1 \beta_2}}{1 + \beta_1 + \beta_2 + j Q_0 \delta}$$

$$\beta_j = \frac{R/Z_0}{m_j^2}$$

$$S_{11} = \frac{\beta_1 - 1 - \beta_2 - j Q_0 \delta}{1 + \beta_1 + \beta_2 + j Q_0 \delta}$$

$Z_0 @ \text{Port II}$

$$\Gamma_1 = \frac{\beta_1 - 1 - j Q_0 \delta}{1 + \beta_1 + j Q_0 \delta}$$

OPEN @ Port II

$$S_{22} = \frac{\beta_2 - 1 - \beta_1 - j Q_0 \delta}{1 + \beta_1 + \beta_2 + j Q_0 \delta}$$

$Z_0 @ \text{Port I}$

$$\Gamma_2 = \frac{\beta_2 - 1 - j Q_0 \delta}{1 + \beta_2 + j Q_0 \delta}$$

OPEN @ Port I

COMMENTS

•  $S_{11} | \neq | \Gamma_{in} |$   
 PORT I @ 2.                      PORT II OPEN

→ TYPICAL BEHAVIOUR  
 → IN MEASUREMENTS

•  $S_{12} = \dots = \frac{2 \sqrt{\beta_1 \beta_2}}{1 + \beta_1 + \beta_2} = \frac{S_{12}(f_0)}{1 + j Q_L \delta}$



$Q_L = \frac{f_0}{\Delta f_{3dB}}$                       AUTOMATIC Q MEASUREMENT

• IF  $\beta_1, \beta_2 \ll 1$                        $Q_L \approx Q_0$                        $S_{12}(f_0) \ll 1$   
 BUT STILL MEASURABLE


PRACTICAL WAY TO MEASURE  $f_0, Q_0$

• SYMMETRICAL COUPLING

$\beta_1 = \beta_2 = \beta$

$S_{12} = \frac{2\beta / (1+2\beta)}{1 + j Q_L \delta}$
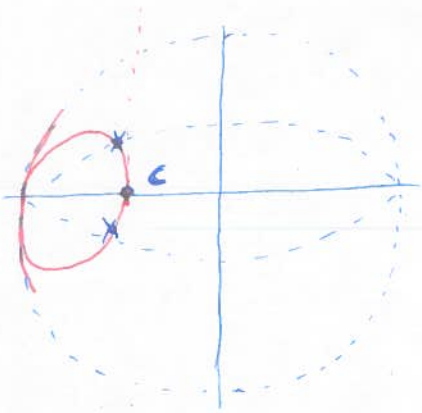
# MISURA PARAMETRI DELLA CAVITA' E CARTA DI SMITH



$$\frac{Z_{CAV}}{Z_0} = \frac{\beta}{1 + (Q_0 \delta)^2} [1 - j Q_0 \delta]$$

• PUNTI IN CUI  $\operatorname{Re} Z = \pm \operatorname{Im}(Z) \Rightarrow Q_0 \delta = \pm 1$

$$\delta \approx \frac{2(f - f_0)}{f_0}$$

$$f_1: \frac{2(f_1 - f_0)}{f_0} = \frac{1}{Q_0} \quad \textcircled{A}$$

$\Rightarrow$

$$\frac{f_1 - f_2}{f_0} = \frac{1}{Q_0}$$

$$f_2: \frac{2(f_2 - f_0)}{f_0} = -\frac{1}{Q_0} \quad \textcircled{B}$$

$$\delta = 0 \quad Z_{CAV} = \beta Z_0 \quad \textcircled{C}$$

$$\beta = \frac{2 \ln \textcircled{C}}{Z_0}$$

# MISURE DI $Q_0$ IN CAVITA' RISONANTI

## MISURE RIFLESSIONE

$$S_{11} \xrightarrow[\text{SHORT POSITION}]{\text{CONV. DETUNED}} Z_{\text{CAV}} = \frac{\beta Z_0}{1 + j Q_0 \delta}$$

MISURA DEVE ESSERE CALIBRATA


## MISURE IN TRASMISSIONE

SEMPRE

$$S_{12} = \frac{S_{12}(f_0)}{1 + j Q_L \delta}$$

MISURA PUO' NON ESSERE CALIBRATA

$$|S_{11}|_{\text{dB}} = |S_{12}|_{\text{dB}}$$

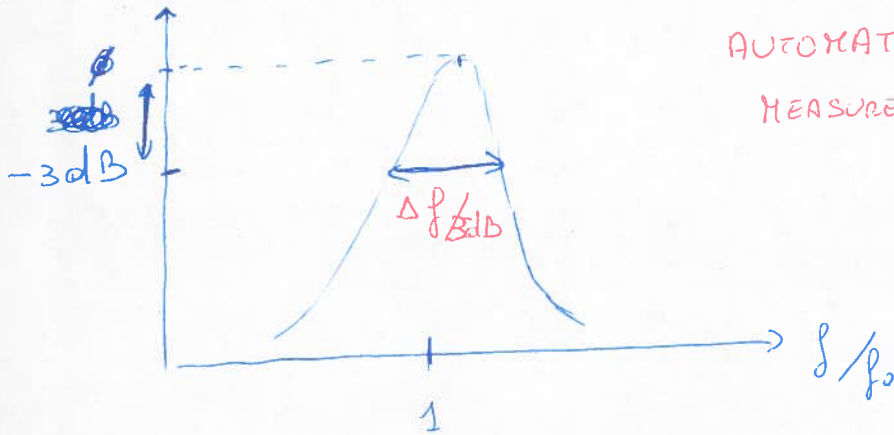

AUTOMATIC  $Q$  MEASUREMENT  $\leftarrow$  MARKERS

$$\frac{f_0}{\Delta f_{3\text{dB}}} = \begin{cases} Q_0 & \text{PER MISURE IN RIFLESSIONE} \\ Q_L & \text{PER MISURE IN TRASMISSIONE} \end{cases}$$